

Curso	Transmisión de energía eléctrica
Tema	3. Subestaciones eléctricas
Subtema	3.3. Componentes de una subestación
Componente	Ejercicio de repaso

Ejercicio de repaso

Es momento de poner a prueba tu conocimiento sobre los diagramas unifilares, ¡adelante!

Instrucciones:

1. Examina el siguiente diagrama unifilar e identifica los símbolos que contiene.
2. Lee los nombres de las partes del diagrama que se encuentran en la caja de la derecha.
3. Relaciona el símbolo del diagrama con el nombre que le corresponde.
4. Arrastra los incisos de abajo y colócalos sobre la casilla a la que corresponde.

Diagrama unifilar

Elementos
A. Generador
B. Interruptor
C. Cuchilla
D. L. T.
E. Transformador
F. Sistema de puesta a tierra

◀	A	B	C	D	E	F	▶
---	---	---	---	---	---	---	---

Respuesta al ejercicio:

